

实验十：二阶电路的响应

实验台编号：05

一、实验注意事项

1. 实验前应设计好电路参数，而且注意电感内含有的 150Ω 电阻。
2. 实验采样电阻 r 应远小于回路阻抗。

二、实验线路

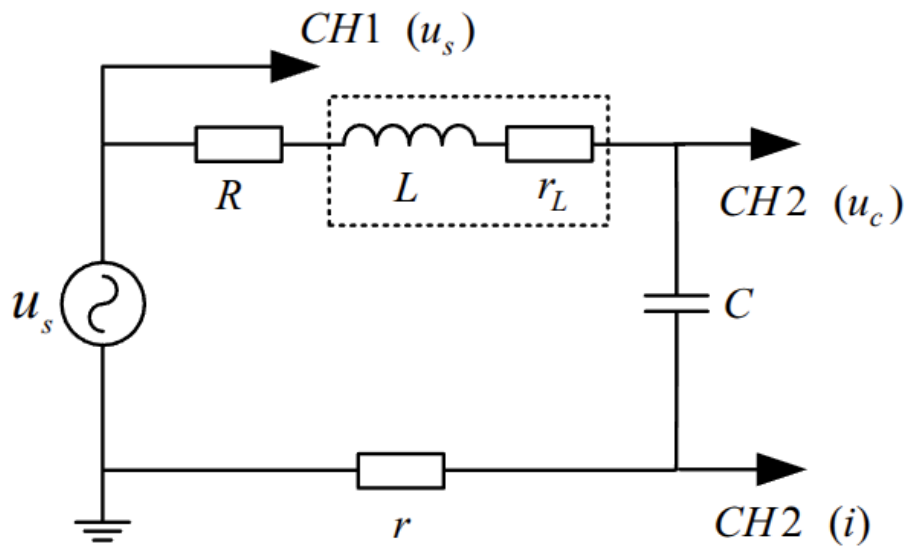


图 1: RLC 二阶串联电路

三、实验数据

1. 记录实验结果曲线