

实验九：一阶电路的响应

实验台编号：05

一、实验注意事项

1. 测试用时的信号源要调成正方波，即将方波的 offset 设为 5V。
2. 用取样电阻测电流时，可以通过波形获取方式设置为”平均值”的方法。
3. 可以利用示波器对波形的数字运算功能对电阻 R 两端电位做减法运算，测电位差来测试 RO 串联电路的电流波形。
4. 示波器、信号发生器的公共端与电路中的”GND” 必须连接在一起。。

二、实验线路

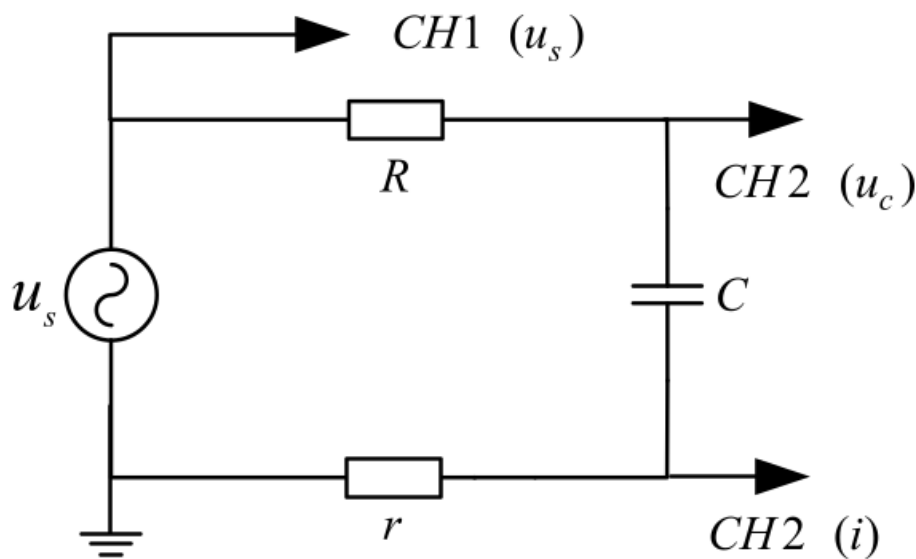


图 1: 实验线路图

三、拍照记录

1. $R = 1k\Omega, 5k\Omega, 10k\Omega$ 下的电压、电流波形响应。